

a) I_T $V = I R$

$$V_{R_1} = I_T \times R_1$$

$$50\text{ V} = I_T \times 500\ \Omega$$

$$\frac{50\text{ V}}{500\ \Omega} = I_T$$

$$\frac{1}{10} = I_T$$

$$I_T = 0,1\text{ A}$$

$$V_{R_3} = I_T \times R_3$$

$$25\text{ V} = 0,1\text{ A} \times R_3$$

$$\frac{25\text{ V}}{0,1\text{ A}} = R_3$$

$$250\ \Omega = R_3$$

$$R_T = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

$$= (500\ \Omega + 150\ \Omega + 250\ \Omega + R_4)$$

$$= 900 + R_4$$

$$R_T = \frac{V_T}{I_T}$$

$$900 + R_4 = \frac{150\text{ V}}{0,1\text{ A}}$$

$$900 + R_4 = 1500$$


$$R_4 = 1500 - 900$$

$$R_4 = 600$$

$$R_T = 900 + 600 = \boxed{1500}$$

$$I_T = \frac{V_1}{R_T} = \frac{150\text{ V}}{1500} = \frac{15}{150} = \boxed{0,1\text{ A}}$$

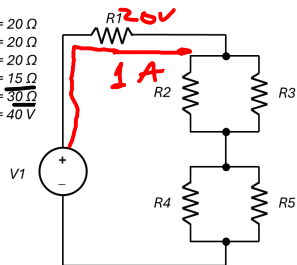$R1 = 20 \Omega$
 $R2 = 20 \Omega$
 $R3 = 20 \Omega$
 $R4 = 15 \Omega$
 $R5 = 30 \Omega$
 $V1 = 40V$




- a) R_{eq} ✓
- b) I_T ✓
- c) V_{R1}
- d) $V_{R2}; I_{R2}$

$$R2 // R3 = R_{23} = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{20}} = \frac{2}{\frac{2}{20}} = \frac{1}{\frac{1}{10}}$$


$$\left(\frac{1}{10}\right)^{-1} = R_{23} = 10\Omega$$

$$R4 // R5 = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{30}} = \frac{2}{\frac{2}{30} + \frac{1}{30}} = \frac{3}{\frac{3}{30}} = \frac{1}{\frac{1}{10}}$$

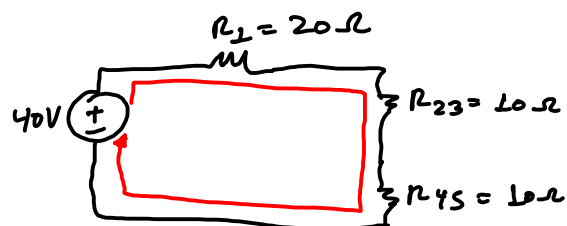
$$\left(\frac{1}{10}\right)^{-1} = R_{45} = 10\Omega$$


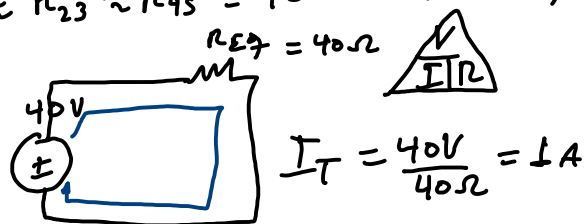
$$R1 \approx R_{23} \approx R_{45} = 40\Omega = R_T = R_{eq}$$


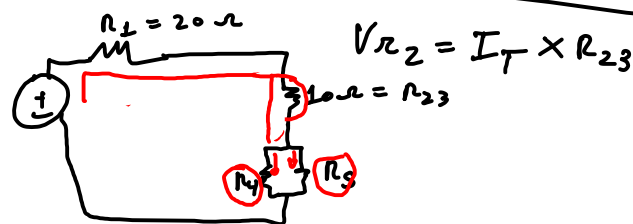
$$V_{R1} = I_T \times R1 = 1A \times 20\Omega = 20V$$



$$V_{R2} = 1A \times 10\Omega = 10V$$

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R2} = \frac{10V}{20\Omega} = 0,5A$$