
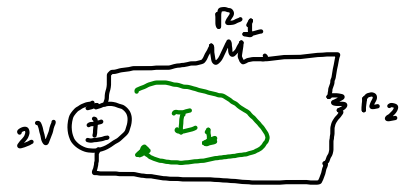


CIRCUITOS EN SERIE:

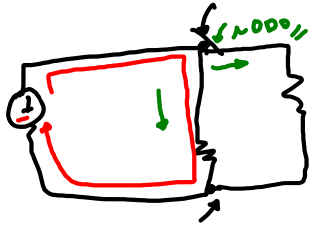


$$R_{E\text{q}} = R_1 + R_2$$


NODOS: puntos de intersección en circuito



CIRCUITO EN PARALELO:

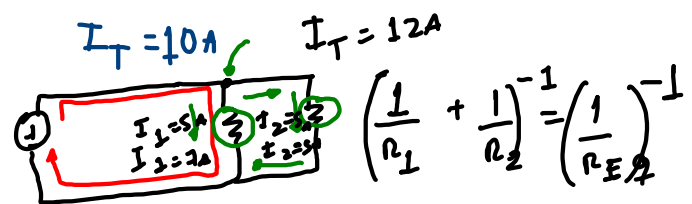

CIRCUITO MIXTO:

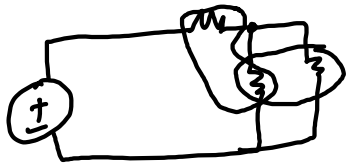

$$V | I | R$$

$$\frac{V}{I/R}$$

$$V = IR \checkmark$$

$$I = \frac{V}{R} \checkmark$$

$$R = \frac{V}{I} \checkmark$$